

```
In [1]: %display latex
E=48;f=50;L=10*10^(-3);C=150*10^(-6)
```

```
In [2]: R=50;omega=2*n(pi)*f;round(omega,3)
L,C,omega
```

```
Out[2]:  $\left(\frac{1}{100}, \frac{3}{20000}, 314.159265358979\right)$ 
```

Calcul de XL (reactancia inductiva) i XC (reactancia capacitiva), [Ohm] Calcul de X (reactancia), [Ohm] RECORDA:

- X positiva -> Circuit inductiu (predomina la bobina).
- X negativa -> Circuit capacitiu (predomina el condensador).
- X zero -----> Circuit ressonant, si hi ha bobina i condensador.

```
In [3]: XL=omega*L;XL
```

```
Out[3]: 3.14159265358979
```

```
In [4]: if C<> 0:
        XC=1/(omega*C)
    else:
        XC=0
    XC
```

```
Out[4]: 21.2206590789194
```

```
In [5]: X=XL-XC;X
```

```
Out[5]: -18.0790664253296
```

Calcul de Z (impedancia total), [Ohm] L'angle s'obte en radians (per a les sinusoidals). Per veure'l millor es dona tambe en graus sexagesimals. RECORDA:

- Angle positiu -> Circuit inductiu (predomina la bobina).
- Angle negatiu -> Circuit capacitiu (predomina el condensador).
- Angle zero -----> Circuit ressonant, si hi ha bobina i condensador.

```
In [6]: Z=sqrt(R^2+X^2);Z
```

```
Out[6]: 53.1681544047890
```

```
In [7]: if R==0:
        if X>0:
            PHI=pi/2
        else:
            if X<0:
                PHI=pi/2
            else:
                PHI=0
    else:
        PHI=atan(X/R)
    PHI
```

```
Out[7]: -0.346954775821805
```

```
In [8]: fi=PHI*180/n(pi);fi
```

```
Out[8]: -19.8790443364971
```


Calcul de Emax (f.e.m. maxima d'alimentacio), [V]

```
In [9]: Emax=E*sqrt(2);round(Emax,2)
```

```
Out[9]: 67.88
```

Sinusoidal de la f.e.m. d'alimentacio, [V]
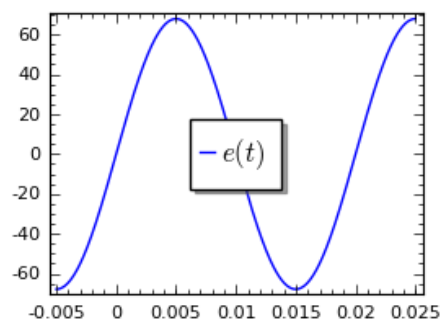
```
In [10]: e(t)=Emax*sin(omega*t)
te=plot(e(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="blue",legend_label="$e(t)$");
show(te,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)
```




Sinusoidal de la intensitat del circuit, [A]

```
In [11]: Imax=Emax/Z;round(Imax,2)
```

```
Out[11]: 1.28
```
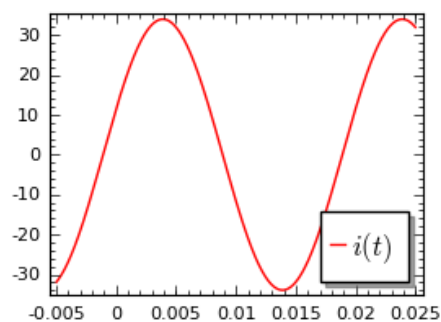
```
In [12]: i(t)=Imax*sin((omega*t)-PHI)
ti=plot(Z/2*i(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="red",legend_label="$i(t)$");
show(ti,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)
```




Sinusoids de les caigudes de tensio a R, L i C, [V]

```
In [13]: Vrmax=Imax*R;round(Vrmax,2)
```

```
Out[13]: 63.84
```

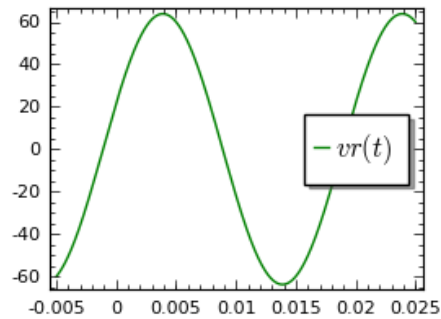
```
In [14]: vr(t)=Vrmax*sin((omega*t)-PHI)
rv=plot(vr(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="green",legend_label="$vr(t)$")
show(rv,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)
```



```
In [15]: Vlmax=Imax*XL;round(Vlmax,2)
```

```
Out[15]: 4.01
```

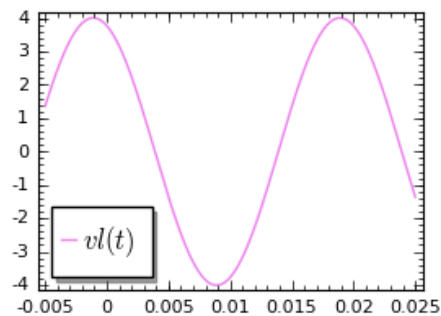
```
In [16]: vl(t)=Vlmax*sin((omega*t)-PHI+(pi/2))
lv=plot(vl(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="violet",legend_label="$vl(t)$")
show(lv,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)
```




```
In [17]: Vcmax=Imax*XC;round(Vcmax,2)
```

```
Out[17]: 27.09
```
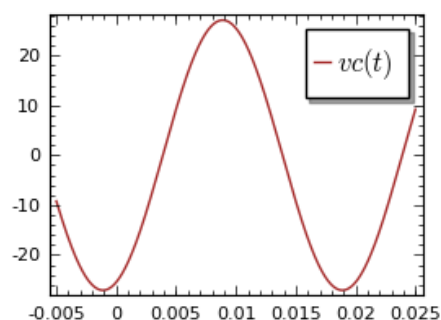
```
In [18]: vc(t)=Vcmax*sin(-pi/2-PHI+omega*t)
cv=plot(vc(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="brown",legend_label="$vc(t)$")
show(cv,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)
```


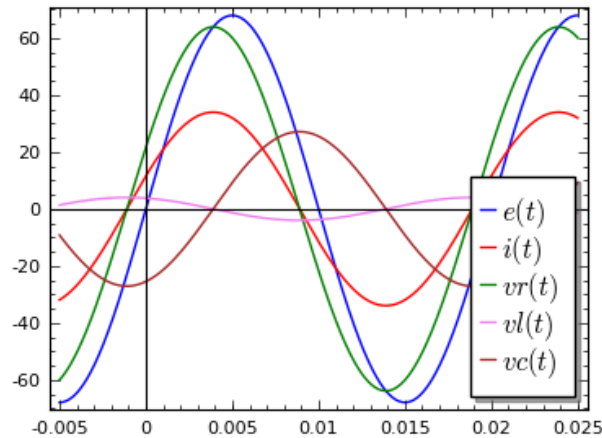
```
In [19]: show(te+ti+rv+lv+cv,figsize=4,frame=True,fontsize=8)
```




Representacio grafica de les sinusoidals. La intensitat es dibuixa sempre amb una amplitud la meitat de la de la tensio.

```
In [20]: Ymax=max(Emax,Vrmax,Vlmax,Vcmax)
```

Comprovacio grafica de les tensions. Les sinusoidals $e(t)$ i $v(t)$ son la mateixa funcio. Nomes es veu una funcio porque l'altra queda amagada a sota.
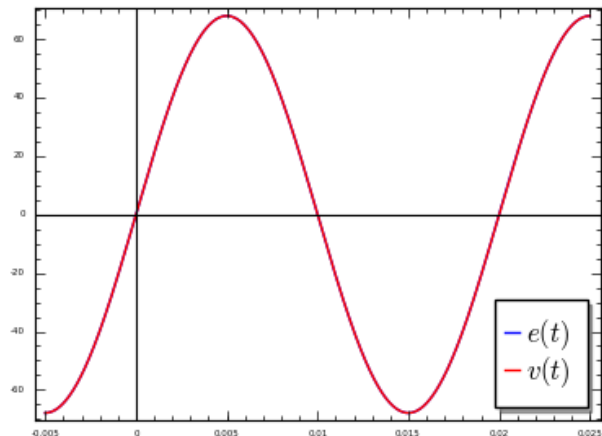
```
In [21]: v(t)=vr(t)+vl(t)+vc(t)
vt=plot(v(t),t,-0.25/f,1.25/f,color="red",legend_label="$v(t)$")
show(te+vt,figsize=4,frame=True,fontsize=4)
```



```
In [22]: print"PHI en degré = ",PHI*180/n(pi)
```


PHI en degré = -19.8790443364971

```
In [23]: if L == 0:
          C = 0
          fr= 0
        else:
          fr=1/(2*pi*(sqrt(L*C)))
        print"fr = ",round(fr), " Hz","Wr =",round(1/sqrt(L*C))
```


fr = 130 Hz Wr = 816

```
In [24]: reset()
var('f l c');radians = pi/180.0;degrees = 180.0/pi
def argd(x):
    return N(arg(x) * degrees)
def plt(q,a,b,typ = abs,col = 'blue'):
    return plot(lambdax: float(typ(q(x))), (x,a,b),rgbcolor=col)
omega = 2*pi*f
zs(r,l,c,f) = r + (i*omega*l) - i/(omega*c)
```

```
In [25]: a = 1;b = 250;r = 3;l = 5E-2;c = 5E-5;
fr=n(1/(2*pi*(sqrt(l*c))))
lbl = text("$f_r = %.0f Hz$" % (fr),(80,0.04),rgbcolor="red",
          horizontal_alignment="left", fontsize=10,
          vertical_alignment="top",
          bounding_box={'boxstyle':'round', 'fc':'w'})
q(f) = zs(r,l,c,f);p1 = plt(1/q,a,b,abs,"red")
zs(r,l,c,f) = r + (i*omega*l) - i/(omega*c)
show(p1+lbl,figsize=(4,3),fontsize=6,
     frame=True,gridlines="minor",
     gridlinesstyle=dict(color="lightgreen",
                        linestyle="-",
                        linewidth="0.5"))
```

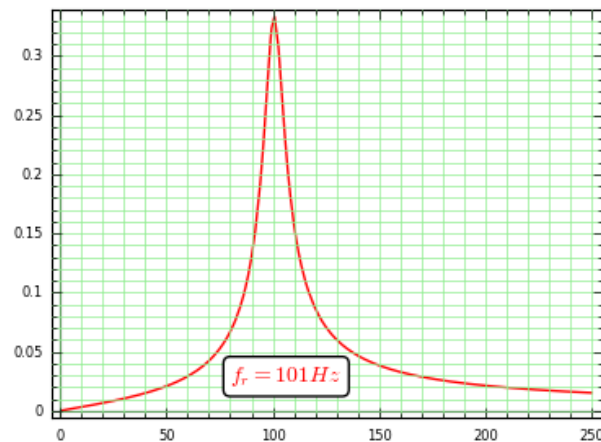

```
In [26]: var("omega")
R=3;L=5E-2;C=5E-5;w=1/(sqrt(L*C));
p=plot(abs(1/(1+i*omega*R*C-omega*omega*L*C)),
        [omega,0,2*w],color="darkgreen")
f=w;r=R;c=C;l=L
lbl = text("$w_r = %.0f rad/s$" % (f),(430,1),
           rgbcolor="darkgreen",
           horizontal_alignment="left",
           fontsize=10,
           bounding_box={'boxstyle':'round', 'fc':'w'})
show(p+lbl,figsize=4,frame=True,axes=False,
     gridlines="minor",fontsize=6,
     gridlinesstyle=dict(color="orange",
                          linestyle="-",
                          linewidth="0.5"))
```

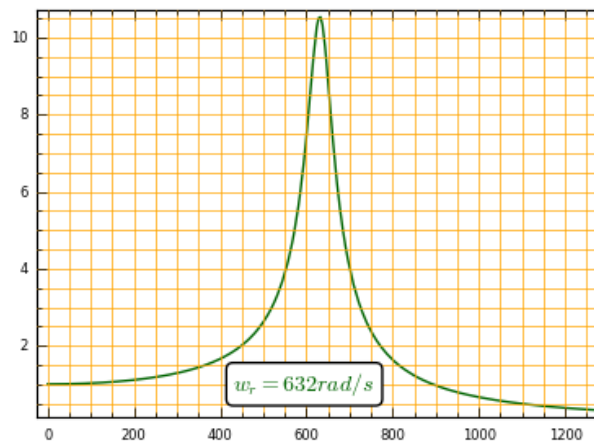

```
In [27]: zs
```

```
Out[27]: (r,l,c,f) \mapsto 2i\pi fl + r - \frac{i}{2\pi cf}
```

```
In [28]: reset()
%display latex
```

```
In [48]: var('m,k,t,x0,v0')
assume(m>0)
assume(k>0)
assume(t>0)
x = function(('x'),(t));x
```

```
Out[48]: x(t)
```

```
In [30]: de = m*diff(x,t,2)==-k*x;de
```

```
Out[30]: m \frac{\partial^2}{(\partial t)^2} x(t) = -kx(t)
```

```
In [31]: sol = desolve(de, x, ivar=t);sol
```

```
Out[31]: K_2 \cos\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right) + K_1 \sin\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right)
```

```
In [32]: var('k1,k2'); sol.subs(t=0)==x0
```

```
Out[32]: K_2 = x_0
```

In [33]: `sol = sol.subs(_); sol`

Out[33]:
$$x_0 \cos\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right) + K_1 \sin\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right)$$

In [34]: `diff(sol, t)(t=0)==v0`

Out[34]:
$$\frac{K_1 \sqrt{k}}{\sqrt{m}} = v_0$$


In [35]: `sol = sol.subs(_); sol`

Out[35]:
$$x_0 \cos\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right) + K_1 \sin\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right)$$


In [36]: `sol = desolve(de, x, ivar=t, ics=[0,x0,v0]) ;sol`

Out[36]:
$$x_0 \cos\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right) + \frac{\sqrt{m}v_0 \sin\left(\frac{\sqrt{k}t}{\sqrt{m}}\right)}{\sqrt{k}}$$

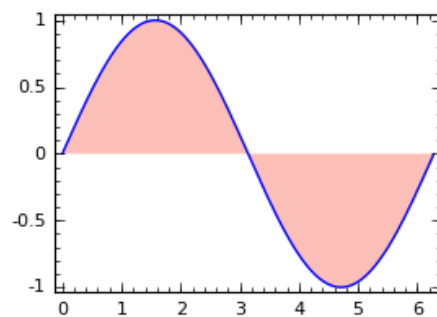In [37]: `a=plot(sol(m=1,k=1,x0=0,v0=1), (t,0,6.28),
fill=True,fillcolor="salmon")
show(a,figsize=3,frame=True,fontsize=8,axes=False)`



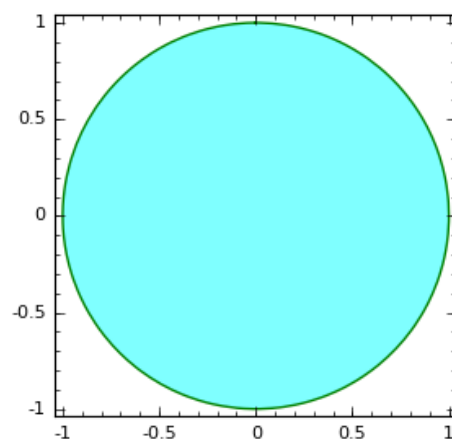In [38]: `c=parametric_plot((sol(m=1,k=1,x0=0,v0=1),
diff(sol,t)(m=1,k=1,x0=0,v0=1)),
(t,0,6.28),color="green",
fill=True,fillcolor="cyan")
show(c,figsize=4,frame=True,fontsize=8,axes=False)`




In [39]: `var('a b c x y z')`

Out[39]: (a, b, c, x, y, z)

In [40]: `var('r c t'); y = function('y', t)
de = y + r*c*diff(y, t) == 0
des = desolve(de, [y, t], [0, 1]); show(des)`


$$e^{\left(-\frac{t}{cr}\right)}$$

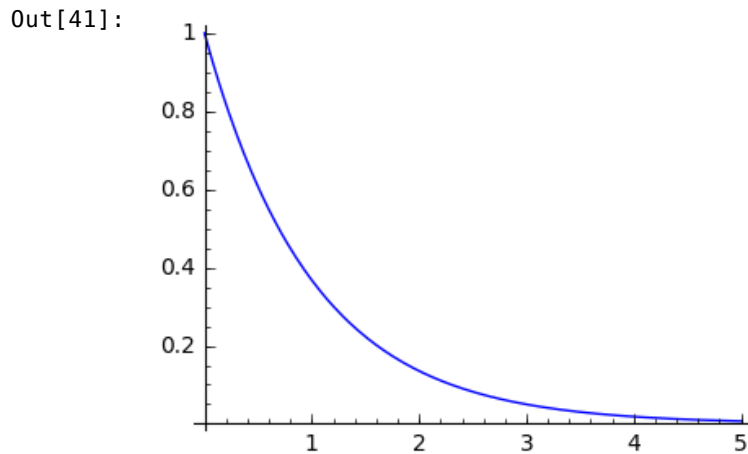In [41]: `f(t, r, c) = des
plot(f(t, 1, 1), (t, 0, 5), figsize=(4, 3))`



In [42]: `f(t, a, b, r, c) = (a-b) * des + b`

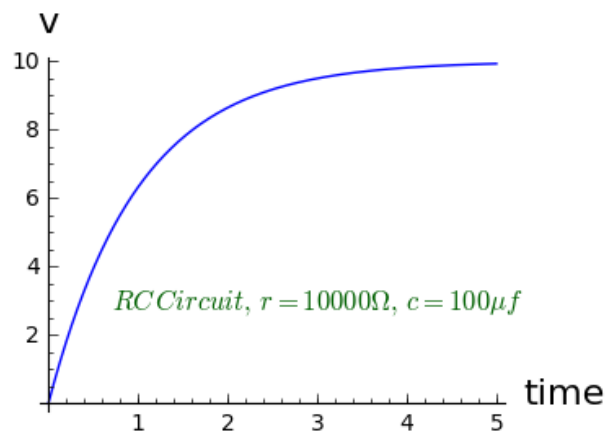In [43]: `lbl = text("$RC \, Circuit, \, r = 10000\Omega, \, c = 100\mu f $", (3, 3),
fontSize=12, rgbcolor='#006000')
p = plot(f(t, 0, 10, 10000, 100e-6), (t, 0, 5), figsize=(4, 3), axes_labels=['time', 'v'])
show(p+lbl)`




```
In [56]: var("c_t omega")
y = function('y')(t)
de = y + r*c_t*diff(y,t) == sin(omega * t)
des = desolve(de,[y,t]);des
```

```
Out[56]: 
$$\left( C - \frac{\left( 1000 \omega \cos(\omega t) - \frac{\sin(\omega t)}{c_t} \right) e^{\left( \frac{t}{1000 c_t} \right)}}{\left( 1000000 \omega^2 + \frac{1}{c_t^2} \right) c_t} \right) e^{\left( -\frac{t}{1000 c_t} \right)}$$

```